

Reti sequenziali

- Rappresentano l'implementazione di funzioni con stato, ossia di **automi a stati finiti**
- Strumenti di espressione (specifici) della **parte controllo** e della **parte operativa** di unità di elaborazione


Struttura di un elaboratore

Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti

Pagina 30

Reti sequenziali (segue)

 - In un modello **ideale** di rete sequenziale di tipo **sincrono**, le variazioni di stato ($S_i \rightarrow S_{i+1}$) avvengono in corrispondenza degli istanti di una sequenza temporale **discreta** ($t_1, t_2, \dots, t_n, \dots$) di intervallo **costante** ($\Delta = t_n - t_{n-1}$)



Struttura di un elaboratore

Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti

Pagina 32

Reti sequenziali (segue)

- Un automa a stati finiti è una macchina caratterizzata da:
 - ✓ **n** variabili logiche di **ingresso** (2^n stati di ingresso X_i)
 - ✓ **m** variabili logiche di **uscita** (2^m stati di uscita Z_i)
 - ✓ **k** variabili logiche di **stato interno** (2^k stati interni S_i)
 - ✓ una **funzione σ di transizione dello stato interno**
 - $\sigma : X \times S \rightarrow S$
 - ✓ una **funzione ω delle uscite**
 - $\omega : X \times S \rightarrow Z$

Struttura di un elaboratore

Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti

Pagina 31

Reti sequenziali (segue)

- 2 modelli matematici di automa
 - ✓ **Modello di Mealy**
 - $S(t_{i+1}) = \sigma(X(t_i), S(t_i))$
 - $Z(t_{i+1}) = \omega(X(t_i), S(t_i))$
 - ✓ Sia lo stato interno **successivo** $S(t_{i+1})$ che lo stato di uscita successivo $Z(t_{i+1})$ dipendono tanto dallo stato di ingresso **presente** $X(t_i)$ che dallo stato interno presente $S(t_i)$

Struttura di un elaboratore

Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti

Pagina 33

Reti sequenziali (segue)

✓ **Modello di Moore**

▪ $S(t_{i+1}) = \sigma(X(t_i), S(t_i))$

▪ $Z(t_{i+1}) = \omega(S(t_i))$

✓ La sequenza di uscita è **ritardata** di un intervallo Δ rispetto a quella di un modello di Mealy:

▪ $Z(t_{i+1}) = \omega(S(t_i)) = \omega(\sigma(X(t_{i-1}), S(t_{i-1}))) = \omega(X(t_{i-1}), S(t_{i-1}))$

Reti sequenziali (segue)

• **Esempio**

▪ $y = S(t_i) ; Y = S(t_{i+1}) ; x = X(t_i) ; z = Z(t_{i+1})$

		ω	σ
y	x	z	Y
0	0	0	1
1	0	1	1
0	1	0	0
1	1	1	0

Reti sequenziali (segue)

- La realizzazione delle funzioni σ ed ω mediante reti combinatorie dà luogo alla **parte combinatoria** delle reti sequenziali
- Il modo classico di rappresentare (specificare) è mediante **tabelle di verità**

Reti sequenziali (segue)


• **Esempio: Latch SR**

– permette di memorizzare 1 bit

Ingressi: S e R

Stato: \bar{Q} e Q

Uscite: \bar{Q} e Q

 

$S(t_{i+1}) = \sigma(X(t_i), S(t_i)) = \sigma(S_t, R_t, \bar{Q}_t, Q_t)$
 $= \{ \bar{Q}_{t+1} = \text{nor}(S_t, Q_t), Q_{t+1} = \text{nor}(Q_t, R_t) \}$

$Z(t_{i+1}) = \omega(X(t_i), S(t_i)) = \omega(S_t, R_t, \bar{Q}_t, Q_t) = \sigma(S_t, R_t, \bar{Q}_t, Q_t)$

Reti sequenziali (segue)

input t		stato t		stato $t+1$	
S	R	\bar{Q}	Q	\bar{Q}	Q
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0

Esistono 3 “stati stabili” per alcune configurazioni in ingresso:

- 00 01 → 01 (stato stabile “1”)
- 00 10 → 10 (stato stabile “0”)
- 01 10 → 10
- 10 01 → 01
- 11 00 → 00 (stato stabile da evitare)

A noi interessa interpretare \bar{Q} come il complemento di Q, cioè $Q = \text{not}(\bar{Q})$

Quindi gli stati 00 e 11 li consideriamo non coerenti (output non coerente)

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 38


Reti sequenziali (segue)


- Nel modello **ideale** le funzioni σ ed ω hanno un tempo di stabilizzazione **nullo**
- Nel modello **reale** occorre un ritardo **non nullo** per la stabilizzazione delle uscite, a partire da quando gli ingressi sono stabili
- Gli ingressi di tipo $\{y\} = S(t_i)$ variano, in principio, in tempi **diversi** rispetto agli ingressi di tipo $\{x\} = X(t_i)$

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 40


Reti sequenziali (segue)

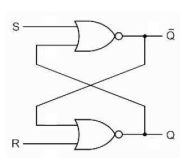- Esempio: Latch SR**
 - permette di memorizzare 1 bit
 - ha 2 stati stabili (bit a 0, e bit a 1)



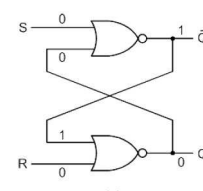

(a)
Stato stabile 0

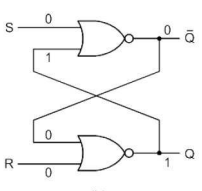

(b)
Stato stabile 1

S (setting) imposta lo stato 1
R (reset) imposta lo stato 0
Q è l'output
 \bar{Q} è il complemento di Q

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 39

Reti sequenziali (segue)


- Occorre dunque ripristinare l'ipotesi che le le variabili di ingresso alla rete varino tutte simultaneamente, ad intervalli temporali discreti Δ

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 41

Reti sequenziali (segue)

- Rete sequenziale impulsata **R** con ingresso ed uscita a livelli


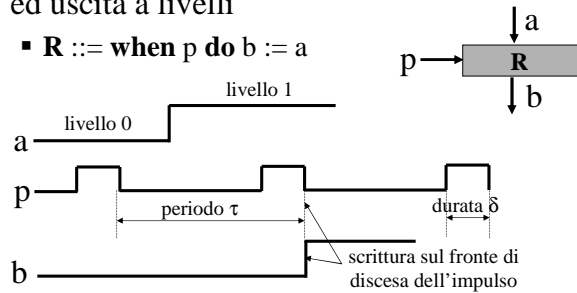
▪ $R ::= \text{when } p \text{ do } b := a$



Reti sequenziali (segue)

- Master/Slave Edge-triggered:

  
– la variazione dell'output si ha quando cambia la variabile di controllo (edge-triggered) e non direttamente dal valore (level-triggered)



Reti sequenziali (segue)

- Latch D sincronizzato:

 - evita che S e R siano uguali
- sincronizzato



Reti sequenziali (segue)

- Importanza della sincronia: problema delle alee

- in un circuito non sincronizzato (asincrono) si possono creare problemi di stabilizzazione del segnale, o meglio fenomeni transitori, detti alee di commutazione, che possono determinare un comportamento non atteso della rete sequenziale
- in particolare, una alea di commutazione è determinata dal ritardo di propagazione della variazione dei segnali all'interno del circuito

Reti sequenziali (segue)

- Esempio di alea di commutazione

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 46

Reti sequenziali (segue)

- Esempio di alea di commutazione
 $t = 2$

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 48

Reti sequenziali (segue)

- Esempio di alea di commutazione
 $t = 1$

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 47

Reti sequenziali (segue)

- Esempio di alea di commutazione
 $t = 3$

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 49

Reti sequenziali (segue)

- Esempio di alea di commutazione

$t = 4$

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 50

Reti sequenziali (segue)

- Esempio di alea di commutazione

$t = 6$

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 52

Reti sequenziali (segue)

- Esempio di alea di commutazione

$t = 5$

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 51

Reti sequenziali (segue)

- Esempio di alea di commutazione

$t = 7$

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 53

Reti sequenziali (segue)

- Esempio di alea di commutazione
 $t = 8$

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 54

Reti sequenziali (segue)

- Registro di tipo D (a 4 bit):
 - è il circuito sincrono piu' semplice che realizza un registro
 - memorizzazione (store): dati presentati in ingresso e clock da 0 a 1 (uscita riproduce ingresso)
 - mantenimento (hold): clock da 1 a 0 (poi costante); l'uscita rimane invariata indipendentemente dal valore degli ingressi

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 56

Reti sequenziali (segue)

- Rete sequenziale sincrona 'Level input Level output Clocked' (LLC), modello di Mealy
 - {x} e {y} sono a livelli; p (clock) è impulsivo

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 55

Reti sequenziali (segue)

- Registro a scorrimento:
 - C=0
scorrimento verso l'alto dei bit, e valore "0" inserito sul bit meno significativo
 - C=1
store degli ingressi
 - permette la conversione "parallelo/seriale": si memorizzano i dati in parallelo e si "trasmettono" uno alla volta su Q₃


Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 57

Reti sequenziali (segue)

- Memorie (RAM):
 - insieme di celle identificate da un numero (**indirizzo**)
 - ogni cella è in grado di codificare n bit (es. $n=8$ [byte], $n=16$, ...)
 - ogni cella deve preservare nel tempo il suo contenuto (**memoria**) a meno di operazioni di scrittura
 - una cella deve poter essere letta fornendo l'indirizzo della stessa (**lettura**)
 - la lettura di una cella non deve cancellare l'informazione letta
 - una cella deve poter essere scritta fornendo sia l'indirizzo della stessa che l'informazione da memorizzare (compatibile con il valore di n) (**scrittura**)

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 58

Reti sequenziali (segue)

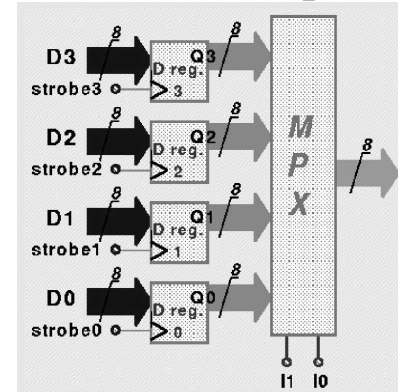

- Lettura
 - 4 celle di 8 bit realizzate tramite registri sincroni di tipo D
 - 2 bit di indirizzo (I_0, I_1)
 - strobe è il segnale di clock
 - MPX è un multiplexer


Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 60

Reti sequenziali (segue)

- RAM statiche:
 - implementate tramite registri di tipo D
 - Problema: realizzare un meccanismo per consentire l'accesso in scrittura e lettura di una singola cella di memoria alla volta (specificata dall'indirizzo in ingresso alla memoria)
 - gli indirizzi della memoria saranno specificati come numeri interi progressivi rappresentati in base 2 (rappresentazione binaria; es. $ind=0$ a 7 , richiede 3 bit: $ind=5$ è rappresentato da 101 , $ind=6$ è rappresentato da 110 , ...)
 - vediamo come realizzare separatamente i meccanismi per implementare la **lettura** e quelli per implementare la **scrittura**

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 59

Reti sequenziali (segue)

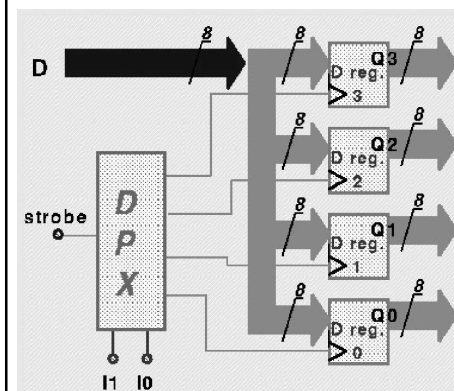


- Scrittura
 - 4 celle di 8 bit realizzate tramite registri sincroni di tipo D
 - D è il dato da memorizzare all'indirizzo specificato da I_1I_0
 - strobe è il segnale di clock
 - DPX è un demultiplexer

Struttura di un elaboratore Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti Pagina 61

Reti sequenziali (segue)

 - RAM ottimizzata
 - combina il multiplexer con il demultiplexer
 - 4 celle di 2 bit
 - la lettura avviene sempre
 - la scrittura avviene come in precedenza




Struttura di un elaboratore


Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti

Pagina 62

 - RAM modulari
 - usano dispositivo a 3 stati



i	e	u
0	0	non connesso
0	1	0
1	0	non connesso
1	1	1

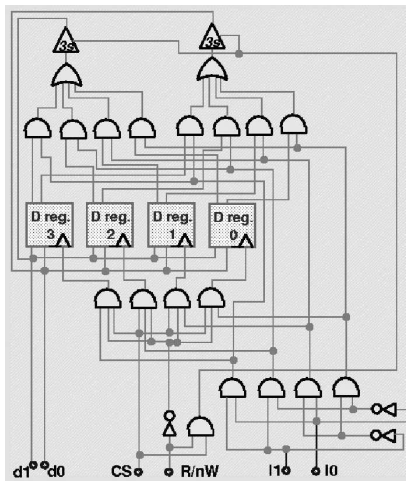

Struttura di un elaboratore

Architettura degli Elaboratori - 1 - A. Sperduti

Pagina 63