- RAM modulari
  - usano dispositivo a 3 stati

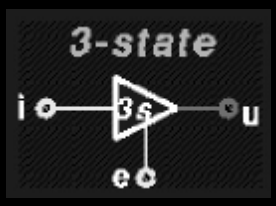

i	e	u
0	0	non connesso
0	1	0
1	0	non connesso
1	1	1

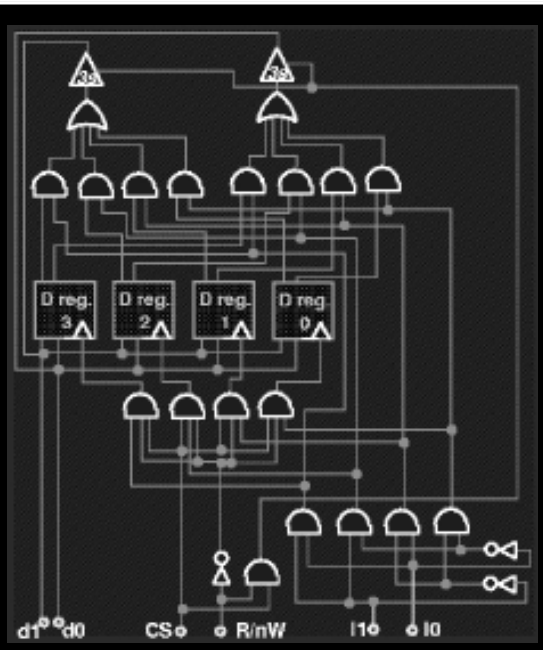
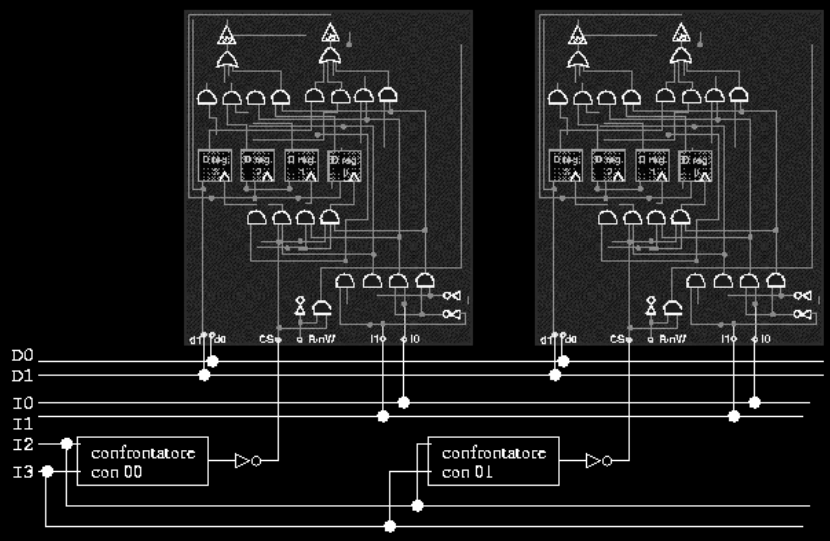
CS = 0 chip non attivo CS = 1 chip attivo R/nW=1 lettura R/nW=0 scrittura